# LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS

5° Experimento: **Descrição Estrutural no Verilog**UFERSA – Campus Pau dos Ferros – DETEC

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza

2023.2



#### **OBJETIVO**


Descrever circuitos digitais utilizando a abordagem estrutural do Verilog.

#### **COMPONENTES**

• FPGA Cyclone DE2-115.
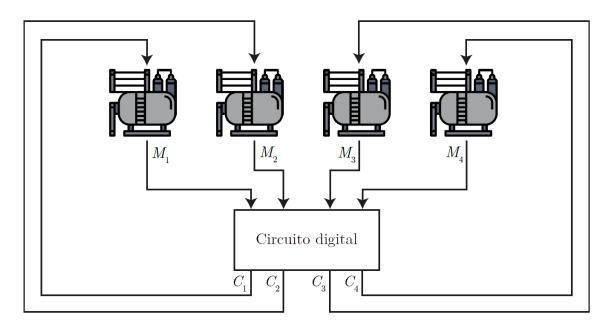
### PROCEDIMENTO PRÁTICO

Uma indústria possui quatro máquinas de alta potência, podendo ser ligadas, no máximo, duas delas simultaneamente. Projete um circuito lógico para efetuar este controle, respeitando a prioridade de funcionamento da máquina 1 sobre a máquina 2, da máquina 2 sobre a máquina 3 e da máquina 3 sobre a máquina 4, ou seja, quando três ou mais máquinas forem acionadas simultaneamente, as duas de maior prioridade serão ligadas. Faça o diagrama de portas lógicas do circuito e simplifique se possível.



- 1. Determine a tabela da verdade deste circuito.
- 2. Obtenha a expressão lógica para  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  e  $C_4$ .
- 3. Desenhe o diagrama de circuito lógico para o circuito projetado.
- 4. Descreva o circuito correspondente em Verilog, utilizando a abordagem estruturada.
- 5. Simule o funcionamento do circuito do Questa, considerando todas as possíveis combinações das entradas.
- 5. Implemente o circuito na FPGA DE2-115 utilizando o seguinte mapeamento no *Pin Planner*:

Entrada/Saída	Recurso da FPGA	Localização do Pino
$M_1$	SW0	PIN_AB28
$M_2$	SW1	PIN_AC28
$M_3$	SW2	PIN_AC27

$M_4$	SW3	PIN_AD27
$C_1$	LEDR0	PIN_G19
$C_2$	LEDR1	PIN_F19
<i>C</i> <sub>3</sub>	LEDR2	PIN_E19
$C_4$	LEDR3	PIN_F21

Teste para todas as condições de entrada.

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

- Enviar a resposta dos itens 1, 2, 3 e 5 (*print screen* da tela) descritos, passo a passo, em um documento PDF.
- Enviar o projeto do Quartus, compactado em formato .zip, .rar ou .7z, referente ao item 4. No projeto já deve estar feito o *Pin Planner* referente ao item 6 e o arquivo de *testbench* do item 5.
- Todos os arquivos devem ser compactados em um único arquivo no formato .zip, .rar ou .7z e enviados no SIGAA.

Em todas as etapas, explique qual foi o seu raciocínio e comente os resultados.